

Ergebnisse SS2006 (teilweise):

1.1 $n_0 = 4,17 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-3}$

1.2 $N_A = 4,17 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

1.3 $N_A = 8,3 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

2.2 $R_V = 136 \Omega \quad P_{\max} = 0,26 \text{ W}$

2.3 $R_L = 300 \Omega$

2.4 $I_{RL} = 43,3 \text{ mA} \quad R_{L\min} = 109,6 \Omega$

2.5 $G=17,37$

3.1 n-Kanal MOSFET Bezeichnungen: U_{DS} I_D Ströme u. Spg. Positiv

3.2 $R_D = 200 \Omega$

3.4 $R_1 = 20 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 80 \text{ k}\Omega$

3.5 $\Delta U_a / \Delta U_e = -5,5$

3.6 $C > 10,6 \mu\text{F}$

4.1 Invertierender Integrierer

4.2 $C = 0,2 \mu\text{F}$

4.3 Komparator, nicht invertierend, ohne Hysterese

4.4 Nicht invertierender Verstärker ($v=3$)

Ergebnisse WS2006/07 (teilweise):

1.1.1: $n_0 = 1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

1.1.2 $p_0 = 2,25 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-3}$

$p_0 = 1,4 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

1.1.3 $n_0 = 1,14 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

$p_0 = n_0 = 4 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

1.2 $I_{ndiff} = 0,559 \text{ mA}$

2..2 $G=5$

2.3 $R_V = 20 \Omega$

2.5 $U_E = 16V$

3.1 Bipolar, pnp

3.2 24 V

3.3 $0,33 \Omega$

3.6 $S = 15 \text{ A/V}$

3.7 $v_u = -500$

3.8 $U_{CE\ sat} = 1 \text{ V}$ ist für die Verluste im EIN-Zustand wichtig

3.9 EIN: $I_B > 10 \cdot 3,6 \text{ mA} = 36 \text{ mA}$ AUS: $I_B = 0 \text{ mA}$

4.1 Schaltung I: Invertierender Verstärker

Schaltung II: Komparator (ohne Hysterese)

Schaltung III: Differenzverstärker

4.2 Schaltung I: Verstärkung = -1 Schaltung III: Verstärkung = 1