

Simulation eines MOSFET-Einschaltvorgangs.

"""Auf der Lastseite des MOSFETs ist die Spannungsquelle UBAT über einen Lastwiderstand RL mit dem Drain-Anschluss verbunden. Zum Einschalten des MOSFETs wird die Spannung UE über einen Vorwiderstand RE an dessen Gate gelegt. Die Drain-Gate-Kapazität CDG (Miller-Kapazität) wird bei dieser Simulation ebenso berücksichtigt wie die Gate-Source-Kapazität CGS.

Während des Einschaltvorgangs werden der Reihe nach die folgenden drei Zustände durchlaufen:

1. Die Spannung UE ist eingeschaltet, die Gate-Source-Spannung steigt an, es fließt aber noch kein Laststrom durch den MOSFET.
2. Die Gate-Source-Spannung des MOSFETs hat den Schwellenwert UTH überschritten, der Laststrom beginnt zu fließen und steigt weiter an.
3. Der Laststrom hat den Endwert $UBAT / RL$ erreicht und bleibt konstant. Die Gate-Source-Spannung steigt weiter an und nähert sich asymptotisch der Eingangsspannung UE.

Tilman Küpper, <https://kuepper.userweb.mwn.de>, 2022-05-26

"""

```
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

class MosfetSimul:
    """Klasse zur Simulation eines MOSFET-Einschaltvorgangs."""

    def set_defaults(self):
        """Setze alle Berechnungsparameter auf Default-Werte."""
        self.UE = 5          # Spannung am Gate-Vorwiderstand (in V)
        self.UBAT = 12       # Versorgungsspannung im Laststromkreis (in V)
        self.RE = 100        # Gate-Vorwiderstand (in Ohm)
        self.RL = 10         # Lastwiderstand (in Ohm)
        self.UTH = 1.5      # Threshold-Spannung (in V)
        self.K = 5           # Verstärkungsfaktor, MOSFET
        self.TSTOP = 500e-9  # Stopp-Zeitpunkt für Simulation (in s)
        self.CGS = 500e-12   # Gate-Source-Kapazität (in F)
        self.CDG = 500e-12   # Drain-Gate-Kapazität (Miller-Kapazität, in F)
        self.UGS0 = 0        # Spannung an CGS, Startwert (in V)
        self.UDG0 = self.UBAT # Spannung an CDG, Startwert (in V)

    def __init__(self):
        """Konstruktor, setze Berechnungsparameter auf Default-Werte."""
        self.set_defaults()

    def _odel(self, _t, y):
        """DGL für Zustand 1, UE eingeschaltet, noch kein Laststrom."""
        ugs, udg = y[0], y[1]
        ie = (self.UE - ugs) / self.RE
        il = (self.UBAT - ugs - udg) / self.RL
        ddt_ugs = (ie + il) / self.CGS
        ddt_udg = il / self.CDG
        return [ddt_ugs, ddt_udg]

    def _event1(self, _t, y):
        """Verlasse Zustand 1, sobald Gate-Source-Spannung > UTH ist."""
        ugs = y[0]
        return ugs - self.UTH

    def _load1(self, _t, y):
        """Berechne den Laststrom in Zustand 1."""
        ugs, udg = y[0], y[1]
        il = (self.UBAT - ugs - udg) / self.RL
        return il
```

```

def _ode2(self, _t, y):
    """DGL für Zustand 2, Gate-Source-Spannung > UTH, Laststrom steigt."""
    ugs, udg = y[0], y[1]
    id_int = self.K * (ugs - self.UTH) ** 2
    ie = (self.UE - ugs) / self.RE
    il = (self.UBAT - ugs - udg) / self.RL
    ddt_ugs = (ie + il - id_int) / self.CGS
    ddt_udg = (il - id_int) / self.CDG
    return [ddt_ugs, ddt_udg]

def _event2(self, _t, y):
    """Verlasse Zustand 2, wenn Laststrom den Wert UBAT / RL erreicht."""
    ugs, udg = y[0], y[1]
    il = (self.UBAT - ugs - udg) / self.RL
    return self.UBAT - self.RL * il

def _load2(self, _t, y):
    """Berechne den Laststrom in Zustand 2."""
    ugs, udg = y[0], y[1]
    il = (self.UBAT - ugs - udg) / self.RL
    return il

def _ode3(self, _t, y):
    """DGL für Zustand 3, Laststrom hat seinen Endwert erreicht."""
    ugs = y[0]
    ie = (self.UE - ugs) / self.RE
    ddt_ugs = ie / (self.CGS + self.CDG)
    ddt_udg = -ddt_ugs
    return [ddt_ugs, ddt_udg]

def _load3(self, t, _y):
    """Berechne den Laststrom in Zustand 3."""
    return t * 0 + self.UBAT / self.RL

def do_simul(self):
    """Führe MOSFET-Simulation durch, plote die Ergebnisse."""

    # MOSFET im Zustand 1, noch kein Laststrom
    def evt1(t, y):
        return self._event1(t, y)

    evt1.terminal = True
    sol1 = solve_ivp(
        self._ode1,
        [0, self.TSTOP],
        [self.UGS0, self.UDG0],
        events=evt1,
        method="BDF",
    )

    # Letzte Werte von t, ugs, udg sind Startwerte für folgenden Zustand
    t1, ugs1, udg1 = sol1.t[-1], (sol1.y[0])[-1], (sol1.y[1])[-1]
    print(f"t1: {t1*1e9:.2f} ns, ugs1: {ugs1:.2f} V, udg1: {udg1:.2f} V")

    # MOSFET im Zustand 2, Laststrom steigt
    def evt2(t, y):
        return self._event2(t, y)

    evt2.terminal = True
    sol2 = solve_ivp(
        self._ode2,
        [t1, self.TSTOP],
        [ugs1, udg1],
        events=evt2,
        method="BDF"
    )

```

```

# Letzte Werte von t, ugs, udg sind Startwerte für folgenden Zustand
t2, ugs2, udg2 = sol2.t[-1], (sol2.y[0])[-1], (sol2.y[1])[-1]
print(f"t2: {t2*1e9:.2f} ns, ugs2: {ugs2:.2f} V, udg2: {udg2:.2f} V")

# MOSFET im Zustand 3, Laststrom hat Endwert erreicht
sol3 = solve_ivp(
    self._ode3,
    [t2, self.TSTOP],
    [ugs2, udg2],
    method="BDF"
)

# Zeichne oberes Diagramm, ugs (farbig) und il (schwarz)
fig, (a1, a2) = plt.subplots(2, 1)
fig.set_size_inches(8, 8)

a1.plot(sol1.t * 1e9, sol1.y[0], "b-")
a1.plot(sol2.t * 1e9, sol2.y[0], "r-")
a1.plot(sol3.t * 1e9, sol3.y[0], "b-")
a1.plot(sol1.t * 1e9, self._load1(sol1.t, sol1.y), "k-")
a1.plot(sol2.t * 1e9, self._load2(sol2.t, sol2.y), "k-")
a1.plot(sol3.t * 1e9, self._load3(sol3.t, sol3.y), "k-")
a1.grid(True)
a1.set_title("MOSFET-Einschaltvorgang, ohmsche Last", fontsize=15)
a1.set_ylabel(
    "Gate-Source-Spannung in V (farbig)\nLaststrom in A (schwarz)"
)

# Zeichne unteres Diagramm, uds (farbig)
uds1 = self.UBAT - self.RL * self._load1(sol1.t, sol1.y)
uds2 = self.UBAT - self.RL * self._load2(sol2.t, sol2.y)
uds3 = self.UBAT - self.RL * self._load3(sol3.t, sol3.y)
a2.plot(sol1.t * 1e9, uds1, "b-")
a2.plot(sol2.t * 1e9, uds2, "r-")
a2.plot(sol3.t * 1e9, uds3, "b-")
a2.grid(True)
a2.set_xlabel("Zeit in ns")
a2.set_ylabel("Drain-Source-Spannung in V")

plt.savefig("mosfet_simul.png")
plt.show()

# Führe MOSFET-Simulation durch, plote die Ergebnisse.
if __name__ == "__main__":
    simul = MosfetSimul()
    simul.do_simul()

```

MOSFET-Einschaltvorgang, ohmsche Last

