

## Simulation einer B2-Gleichrichterschaltung.

"""Unabhängig von der Polarität der Eingangsspannung  $u_e(t)$  befinden sich stets zwei Dioden in Durchlassrichtung. Der Glättungskondensator am Ausgang des Gleichrichters wird daher in jeder Periode der Eingangsspannung zwei mal wieder aufgeladen: Immer dann, wenn  $|u_e(t)|$  die Kondensatorspannung  $u_a(t)$  um mehr als zwei Dioden-Schwellenspannungen  $U_S$  überschreitet.

Für weitere Details zur Schaltungssimulation mit Python siehe:  
<https://kuepper.userweb.mwn.de/elektronik/formelsammlung-elektronik.pdf>

Tilman Küpper, <https://kuepper.userweb.mwn.de>, 2022-06-01

"""

```
from scipy.integrate import solve_ivp
from numpy import pi, sin
import matplotlib.pyplot as plt

# pylint: disable=invalid-name

C = 0.000470      # Glättungskapazität (in F)
RA = 100.0        # Lastwiderstand (in Ohm)
US = 0.7          # Schwellenspannung Diode (in V)
RF = 1.0          # diff. Widerstand Diode (in Ohm)
AMPL = 10.0       # Amplitude (in V)
FREQ = 50.0       # Frequenz (in Hz)
T_STOP = 0.05     # Simulation läuft bis zu diesem Zeitpunkt
UA0 = 0.0         # Startwert für die Ausgangsspannung

def ue(t):
    """Berechne die Eingangsspannung zum Zeitpunkt t."""
    return AMPL * sin(2.0 * pi * FREQ * t)

def b2_dgl(t, ua):
    """Differentialgleichung zur Berechnung der Ausgangsspannung."""
    ue_b = abs(ue(t))
    if ue_b - 2 * US <= ua:
        # Entladephase
        ddt_ua = -ua / (RA * C)
    else:
        # Aufladephase
        ddt_ua = -ua / (RA * C) + (ue_b - 2 * US - ua) / (2 * RF * C)
    return ddt_ua

def main():
    """Berechne die Ausgangsspannung, plote die Ergebnisse."""
    ms = 0.1 / FREQ

    # Das BDF-Lösungsverfahren erkennt die Übergänge zwischen Lade-
    # und Entladephasen recht sicher und passt in diesen Bereichen die
    # Schrittweite bei der numerischen DGL-Berechnung entsprechend an.
    # Per max_step wird zusätzlich dafür gesorgt, dass in jedem Fall
    # mindestens zehn Zeitschritte pro Periode berechnet werden.
    sol = solve_ivp(b2_dgl, [0, T_STOP], [UA0], method="BDF", max_step=ms)

    plt.plot(sol.t * 1000, ue(sol.t), "b-", linewidth=2)
    plt.plot(sol.t * 1000, sol.y[0], "r-", linewidth=2)
    plt.grid(True, color="gray", linestyle="dashed")
    plt.xlabel("t / ms")
    plt.ylabel("U / V")
    plt.show()

# Berechne die Ausgangsspannung, plote die Ergebnisse.
if __name__ == "__main__":
    main()
```

