



**Prüfungsaufgabe**  
aus WS 2003/04

Vervollständigen Sie für die Schaltung die Zeitdiagramme!

Bei den FF handelt es sich um positiv flankengetriggerte Master Slave Flip Flops mit i t T Prioritätseingängen (Aktiv low).



